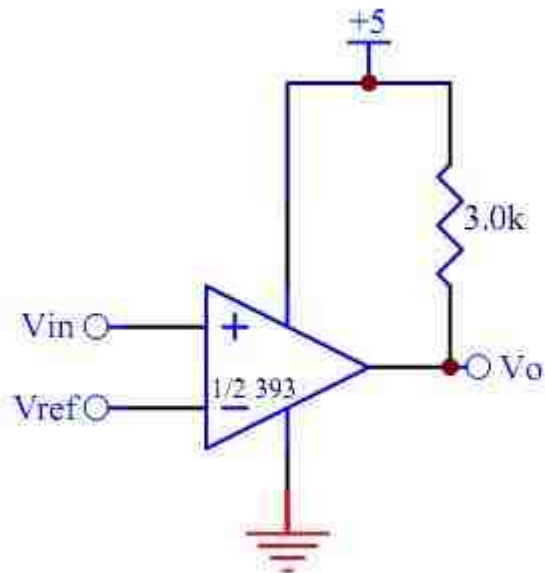



LM393 应用电路

LM393 应用电路有以下几种：


1、基本比较器电路



2、LM393 驱动 CMOS 的电路

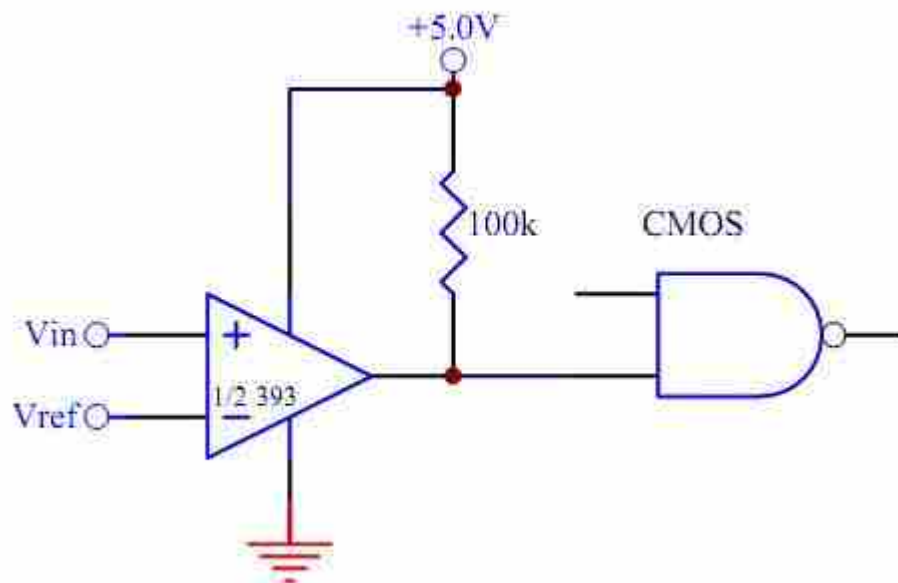


3、LM393 驱动 TTL 的电路

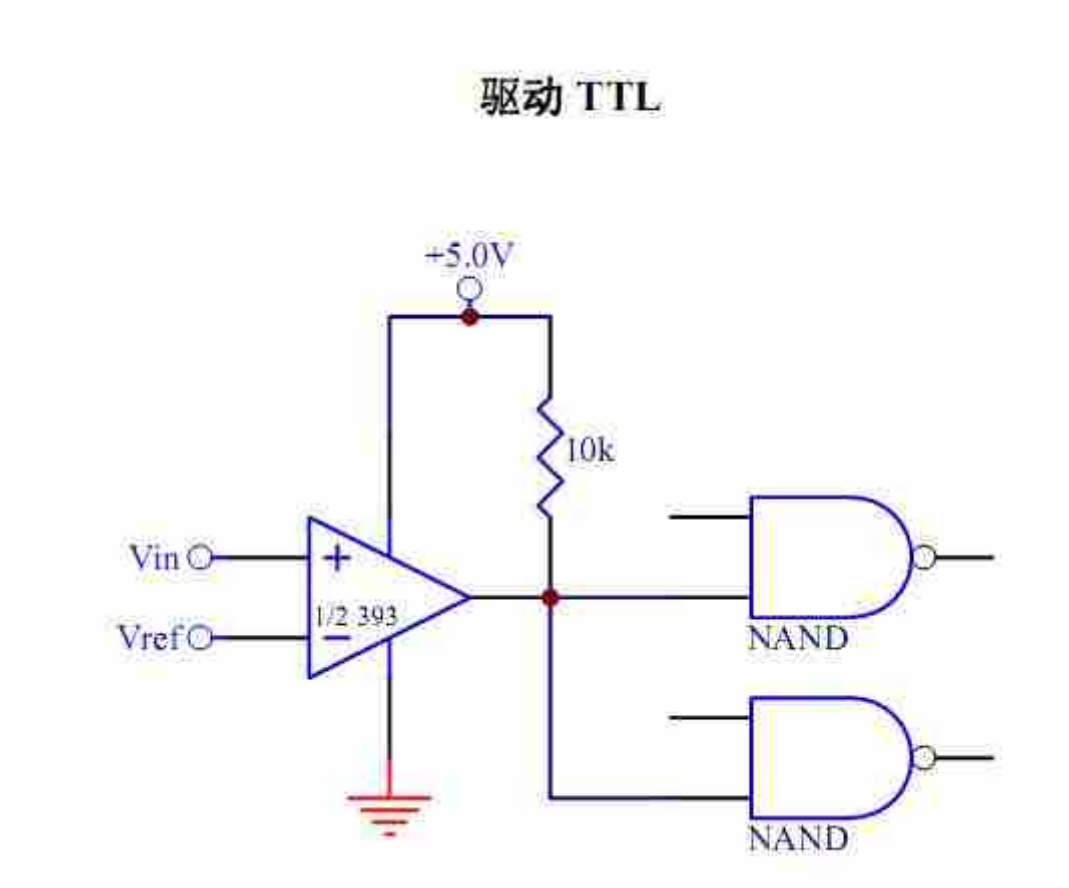


4、低频运算放大器

低频运算放大器

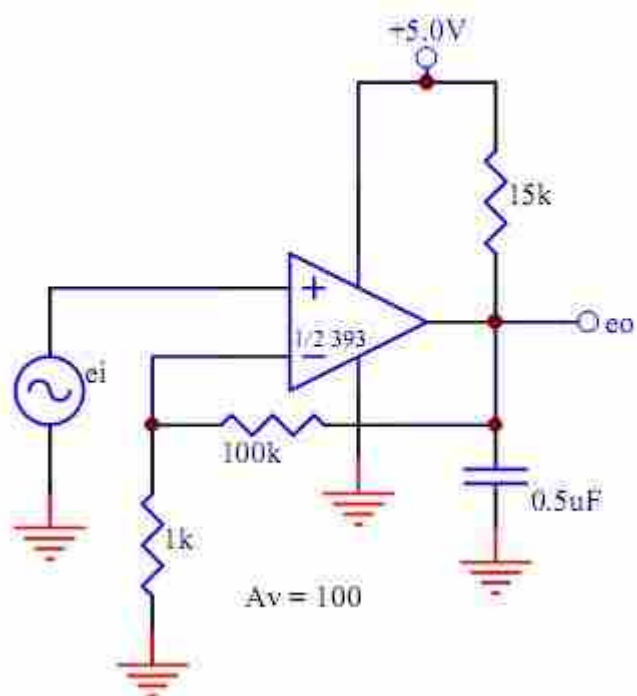


5、换能放大器电路

换能放大器

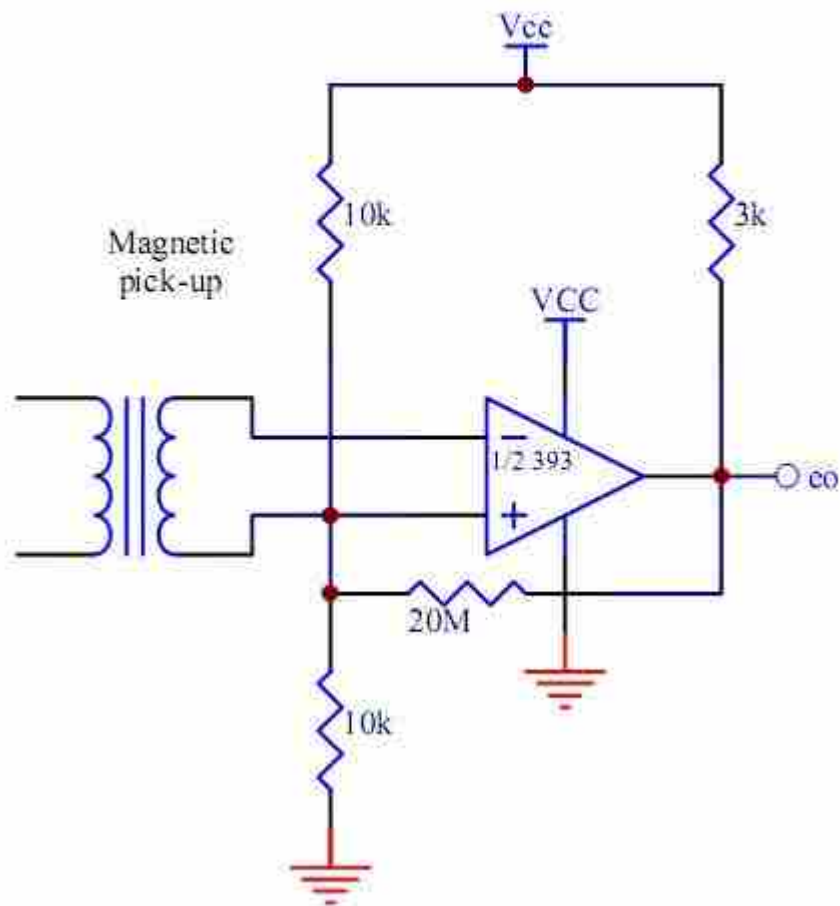


6、带失调调整的低频运算放大器

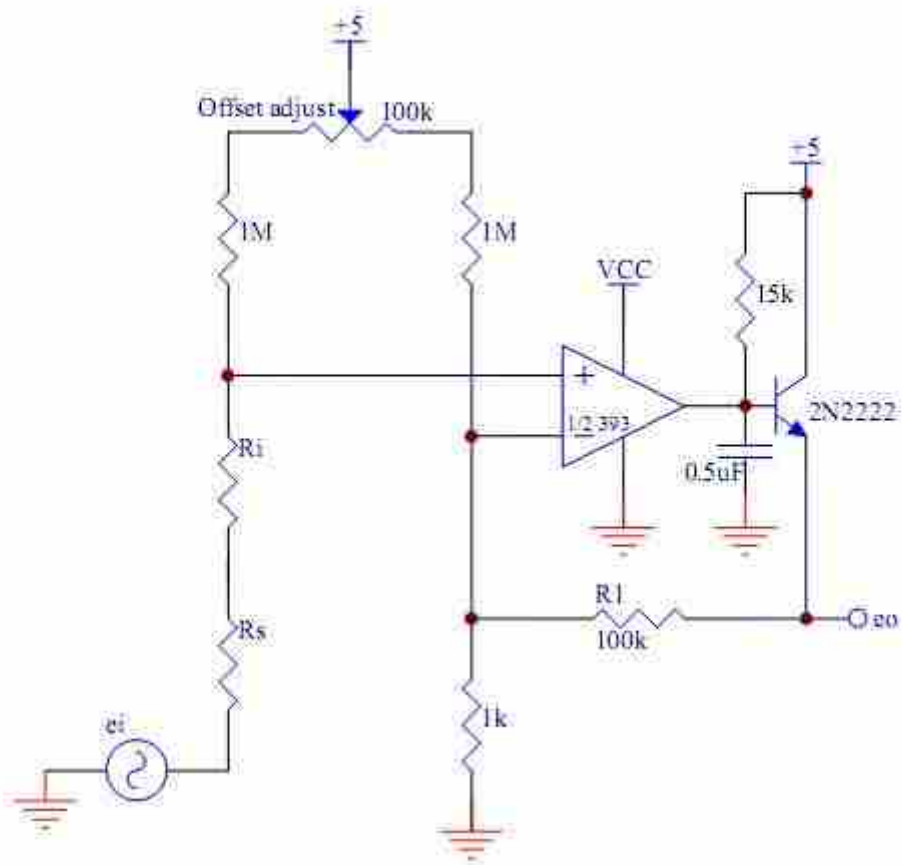


7、过零检波器

9、极限比较器电路

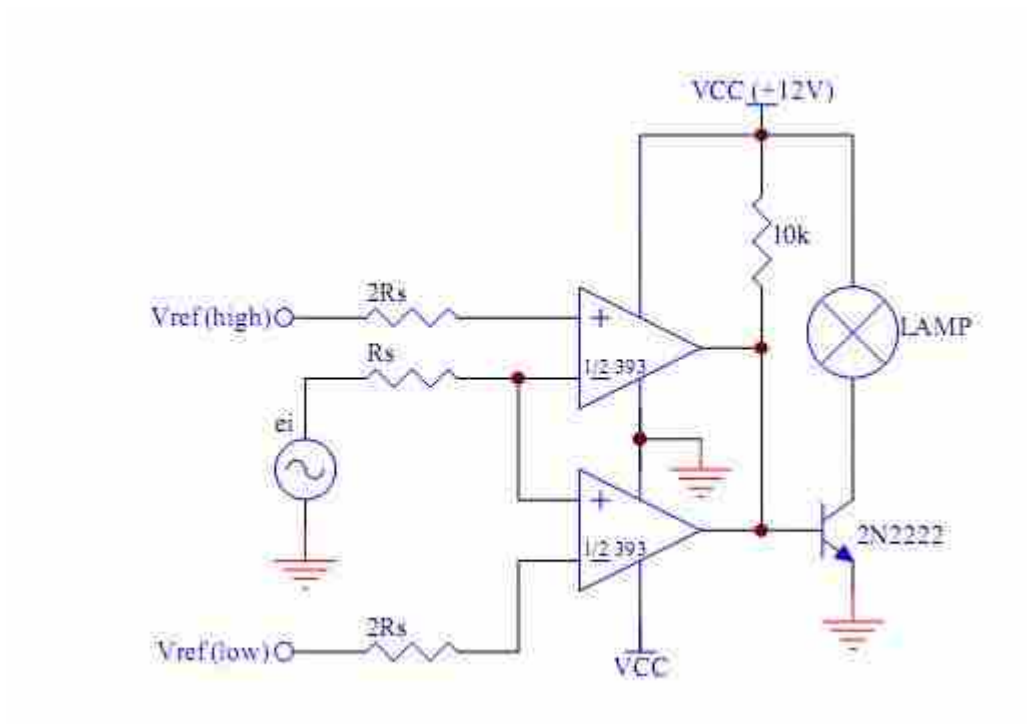


10、晶振控制振荡器

晶振控制振荡器

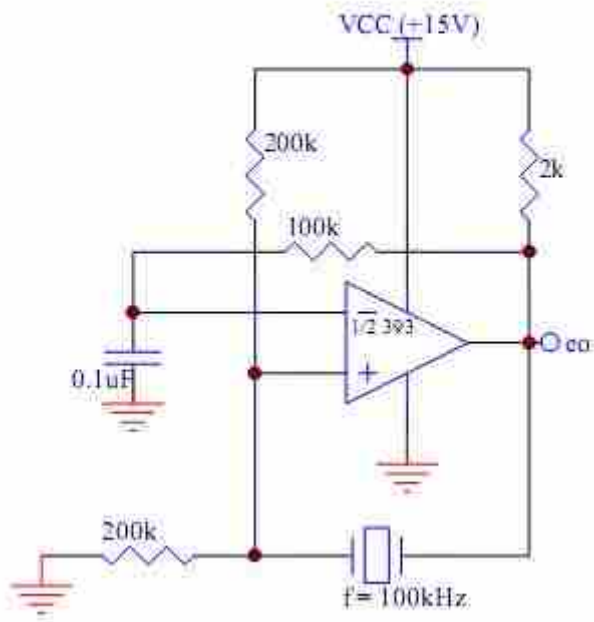

11、双电源过零检测电路

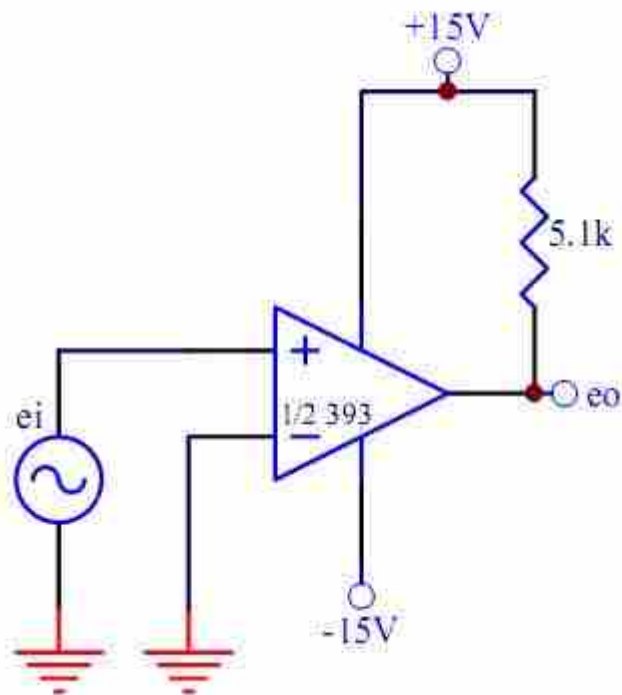

12、带负参考电压的比较器

